

Sizin Köşeniz


Derleyen :
Ersin ALTANSUNAK
Y. Müh.

Bu köşe sizin ünlenme küfeniz olacaktır. Bu köfede gördüğünüze benzer problem bilmeceler okursanız veya duyarsanız bize yazınız

Geçen sayının çözümü :

A C ampermetre efektif değer gösterecek şekilde kalibre edilmiştir ve $\frac{115}{100} = 1.15$ Amper gösterir.

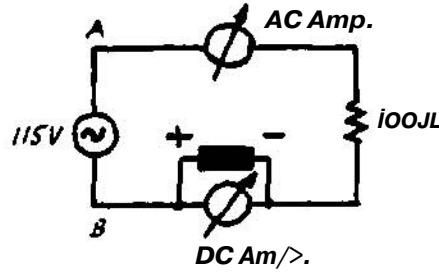Kapalı kutu bir yarı iletgen diyod ihtiva eder ve her negatif alternansta D C ampermetreyi kısma devre eder. Neticede D C ampermetrede yarım dalga akımı akar. Sıkala ortalama değeri gösterecek şekilde kalibre edilmiştir ve 0.515 amper gösterir.



Bu sayının bilmecesi:

Şekilde beş direnç dizisi görülmektedir. Dizilerden dördü 100 er ohm. luk dirençlerden meydana gelmiştir. Yalnız bir dizi 200 ohm. luk di-

rençleri ihtiva ettiğine göre dizileri aralarında o şekilde bağlayınız ki, bir ölçme ile hangi sıranın 200 ohm. luk dirençlerden meydana geldiği anlaşılsın.

