Sizin K^rr

Derleyen : **Ersin ALTANSUNAB**
Y. Müh.

Bu köye «tein *dinlenme köşenle olacaktır. Bu köşede gördüğünüze benzer problem bilmeceler okursanız veya duyarsanız bize yazınız*

Geçen sayının çözümü :

Dört direnç seri bağlı olduğundan hepsinden-aynt akım akmaktadır. R_4 ile R_2 aynı değerdedir. R_3, R_4 uçlarında meydana gelen gerilim düşümü R_2, R_3 uçlarında meydana gelen gerilim düşümüne eşittir. Bu 30 V olduğundan toplam girig gerilimi 100 V'tur.

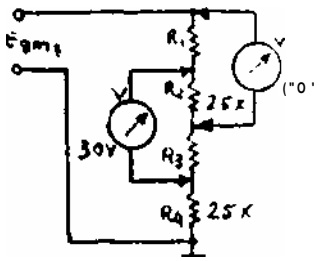

Bu sayının bilmecesi :

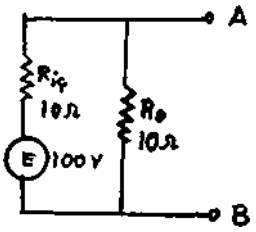

R_0 direncinin değeri bataryadan maksimum güç alacak şekilde ayarlanmıştır. A B uçlarına bağlanacak bir direncin de maksimum güç alması arzu ediliyor. Bağlanacak direncin değeri ve alınacak güç ne kadardır?

_><^^®<^^>0<i><^e><î><!><^>ÖÖ<^5><;X^<^>«(^::^>09-^e^

im

f **ELEKTRİK MALZEME VE CiHAZLAR! İMALATÇILARININ DiKKATiNE**

15 - 17 Kasım 1967 tarihlerinde tertiplenen TÜRKiYE ELEKTRiK KONGRESi dolayısı ile Odamızca «Türkiye Elektrik Malzeme ve Cihazları Sanayi Rehberi> hazırlanmaktadır. Bu rehberde adresi ve mamul cinslerinin neşrini arzu eden sanayicilerimizin Odamıza müracaat ile alacakları formları 15/9/1967 tarihine kadar doldurup Odamıza göndermelerini rica ederiz.

Rehber için reklâm kabul edilecektir.

Elektrik Mühendisleri Odası
Ihlamur Sokak No. 10/1
Yenişehir - Ankara

)0<^fe>00<^^x30<^^> Ç<^^>S®<^^>Oı!|<^e><»<^^><î<fr^fe>©(i><S^>0<:><^e>0(^