

1,2/50, 1,2/5 ve 1,2/200 Şok Gerilimleri İçin Şok Gerilim Devresinin Elemanlarının Hesabı


Yazanlar

Dipl. Ing. O Etzel
Nürnberg Ohm Politeknikumu
Öğretim Üyesi
Dr. Ing. Günter Helmchen
S.S.W. AG. Nürnberg
Fabrikalarında Yönetici

Çeviren :
TANER ÖNAL
Müh.
EEIM

Genel :

1940'dan beri yürürlükte olan VDE'nin «Muayenelerde şok geriliminin kullanılması ve elde edilmesine ait kaideler»inde şok devresinin elemanlarının ve karakteristik sürelerinin (T_s , ön süre ve T_r , arka yarı değer süresi) ön hesaplamaları için iki metod verilmiştir. Bu metodlar 1/50, 1/10 ve 1/5 ilk şok gerilim dalgaları için geçerlidir. IEC - Publication «High - Voltage Test Techniques» de verilen değerlere uyumak için yeni hazırlanan kaidelerde normalleştirilmiş gerilimler olarak 1,2/50, 1,2/5 ve 1,2/200 dalgaları alınmıştır. Ayrıca şok gerilimin ön süresinin manası değiştirilmiştir. Bu sebeplerden dolayı hesaplama metodları bu yeni dalga şekilleri için verilmelidir. Aşağıda verilen hesaplama metodu her şeye rağmen her defasında hizmetli olan oscilografik kontrolün yerini alamaz.

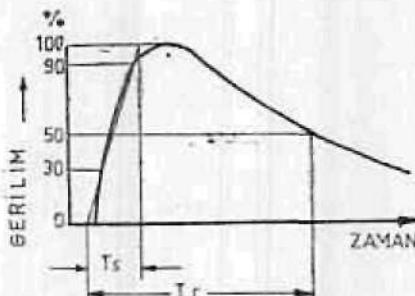 T_s , Ön süre T_r , Arka yarı değer süresi

Şekil : 1 — VDE 0433 kısım 3/...64 de göre şok gerilimi karakteristik değerleri.

Şok Gerilimi Gösterilmesi :

Bir devrede iki enerji kaynağı tarafından meydana getirilen şok gerilimi


$$u = k (e^{-t/T_1} - e^{-t/T_2})$$

formülü ile verilir. Burada daha çok ilk eksponensiyal fonksiyon dalganın arkası için ikinci ise ön kısım için önemlidirler. Şok geriliminin

T_1 ve T_2 zaman sabitlerile matematik gösterilmesi ve T_r , T_s süreleri ile teknik gösterilme arasında bir bağlantı vardır. Bu teknik gösterilme pratikte kullanılmaya daha uygundur. En basit olarak birbirlerine olan bağlantıları belli bir zaman için çizim yolu iledir. Marquerre' nin verdiği bağlantılar

$$T_1 = a \cdot T_r \quad T_2 = \frac{b}{2} \cdot T_s$$

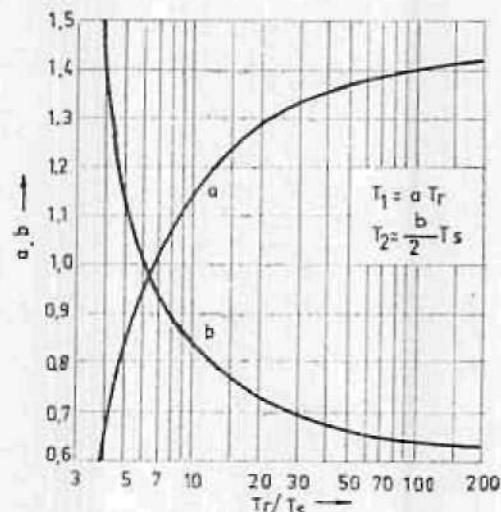Burada a ve b faktörleri T_r/T_s oranının fonksiyonlarıdır. Yeniden yapılan hesaplamalar sonunda neticeler Şekil 2'de a , b , T_r/T_s oranına bağlı, Şekil 3'de ise verilmiş T_1/T_2 oranına bağlı olarak verilmiştir.







Şekil : 2 — a, re b Faktörlerinin verilmiş T_s ve Tr sürelerine göre 2 ve 3 noin denklemlerinden çıkarılmış diyagram.

Şok Devresi Elemanları ve Karakteristik Zamanları Hesaplanması, Katı Hesaplama Metodu:


Belli bir şok dalgası ile muayene için şok devresi elemanlarının hesaplanması lazımdır. Bu da ark direnç ve devre induktivitesi pek büyük tesirleri olmadığından göz önüne alınmadan muayene için yetecek hassasiyette hesaplanabilirler. Şekil 4'de üç tip bağlantı verilmiştir.

Tablo: 1. Sok dairesi elementleri ve karakteristik zamanlarının hesabı

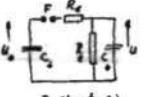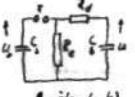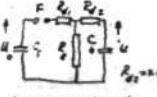		
Sok dairesi elementleri - hesaplar		
$T_1 = aT_r \quad (1)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (2)$ a ve b faktörlerini şekildez den alınız $R_d = \frac{1}{2C_s} \left[(T_1 + T_2) - \sqrt{(T_1 + T_2)^2 - 4T_1 T_2 \left(\frac{C_s}{C_b} + 1 \right)} \right] \quad (5a)$ $R_e = \frac{1}{2(C_s + C_b)} \left[(T_1 + T_2) + \sqrt{(T_1 + T_2)^2 - 4T_1 T_2 \left(\frac{C_s}{C_b} + 1 \right)} \right] \quad (5a')$ $R_d C_b = \frac{T_1 + T_2}{2} \cdot \frac{C_b}{C_s} \left[1 - \sqrt{1 - 4 \frac{T_1 T_2}{(T_1 + T_2)^2} \left(\frac{C_b}{C_s} + 1 \right)} \right] \quad (5a'')$ $\frac{(T_1 + T_2)^2}{T_1 T_2} > 4 \frac{C_s + C_b}{C_b} \quad \text{icin} \quad (7a)$ $\eta = \sqrt{\frac{3 C_s}{R_d C_b}} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1+T_1/T_2}{2(1-T_1/T_2)} \quad (5a''')$ $R_d C_b = T_1 \eta / \eta \quad (5a''')$ $\tilde{J} = \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_2} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1+T_1/T_2}{2(1-T_1/T_2)} \quad (5a''')$ $R_d C_b = T_1 \eta \quad (5a''')$ $\tilde{J}' = \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_2} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1+T_1/T_2}{2(1-T_1/T_2)} \quad (5a''')$ $T = \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_2} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1+T_1/T_2}{2(1-T_1/T_2)} \quad (5a''')$	$T_1 = aT_r \quad (1)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (2)$ a ve b faktörlerini şekildez den alınız $R_d = \frac{1}{2C_s} \left[(T_1 + T_2) - \sqrt{(T_1 + T_2)^2 - 4T_1 T_2 \left(\frac{C_b}{C_s} + 1 \right)} \right] \quad (5b)$ $R_e = \frac{1}{2(C_s + C_b)} \left[(T_1 + T_2) + \sqrt{(T_1 + T_2)^2 - 4T_1 T_2 \left(\frac{C_b}{C_s} + 1 \right)} \right] \quad (5b')$ $R_d C_b = \frac{T_1 + T_2}{2} \left[1 - \sqrt{1 - 4 \frac{T_1 T_2}{(T_1 + T_2)^2} \left(\frac{C_b}{C_s} + 1 \right)} \right] \quad (5b'')$ $R_e C_s = \frac{T_1 + T_2}{2(C_s + C_b/C_s)} \left[1 + \sqrt{1 - 4 \frac{T_1 T_2}{(T_1 + T_2)^2} \left(\frac{C_b}{C_s} + 1 \right)} \right] \quad (5b'')$ $\frac{(T_1 + T_2)^2}{T_1 T_2} > 4 \frac{C_s + C_b}{C_s} \quad \text{icin} \quad (7b)$ $\eta = \sqrt{\frac{R_e C_s}{R_d C_b}} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1+T_1/T_2}{2(1-T_1/T_2)} \quad (5b''')$ $R_d C_b = T_2 \eta / \eta \quad (5b''')$ $\tilde{J} = \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_1} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1+T_1/T_2}{2(1-T_1/T_2)} \quad (5b''')$ $R_d C_b = T_2 \eta \quad (5b''')$ $\tilde{J}' = \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_1} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1+T_1/T_2}{2(1-T_1/T_2)} \quad (5b''')$ $\eta = \frac{\sqrt{T_1 T_2}}{T_1} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1+T_1/T_2}{2(1-T_1/T_2)} \quad (5b''')$	$T_1 = aT_r \quad (1)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (2)$ $a ve b faktörlerini şekildez den alınız$ $R_{d1} = 1/2 \left[R_e C_b + (R_d + R_e) C_s + \frac{1}{\lambda} \sqrt{[R_e C_b + (R_d + R_e) C_s]^2 - 4 R_d R_e C_s C_b} \right] \quad (5c)$ $T_1 \text{ negatifdeki de\u0111erli} \quad \text{ve}$ $k = \frac{U_0 T_1 T_2}{R_d C_b (T_1 - T_2)} \quad (12a)$ $T_1 = aT_r \quad (1)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (2)$ $a ve b faktörlerini şekildez den alınız$ $T_1 = 1/2 \left[R_e C_s + (R_d + R_e) C_b + \frac{1}{\lambda} \sqrt{[R_e C_s + (R_d + R_e) C_b]^2 - 4 R_d R_e C_s C_b} \right] \quad (5c)$ $T_2 \text{ negatifdeki de\u0111erli} \quad \text{ve}$ $k = \frac{U_0 T_1 T_2}{R_d C_b (T_1 - T_2)} \quad (12a)$ $T_1 = aT_r \quad (1)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (2)$ $a ve b faktörlerini şekildez den alınız$ $R_{d1} = \frac{(T_1 + T_2)(1+\lambda) - \sqrt{(T_1 + T_2)^2(1+\lambda)^2 - 4 T_1 T_2 \left(\frac{C_s}{C_b} + 1 + \lambda^2 + \lambda^2 \frac{C_b}{C_s} \right)}}{2(C_s + \lambda^2 C_b)} \quad (5c)$ $R_{d2} = k R_{d1} \quad (5c)$ $T_1 = aT_r \quad (1)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (2)$ $a ve b faktörlerini şekildez den alınız$ $R_{d1} = \frac{2(T_1 + T_2)(C_s + \lambda^2 C_b) - (C_s + \lambda^2 C_b) \left[(T_1 + T_2)(1+\lambda) - \sqrt{(T_1 + T_2)^2(1+\lambda)^2 - 4 T_1 T_2 \left(\frac{C_s}{C_b} + 1 + \lambda^2 + \lambda^2 \frac{C_b}{C_s} \right)} \right]}{2(C_s + \lambda^2 C_b) (C_s + \lambda^2 C_b)} \quad (5c)$ $R_{d2} = \frac{T_1 + T_2}{2} \cdot \frac{(1+\lambda) - \sqrt{(1+\lambda)^2 - 4 \frac{T_1 T_2}{(T_1 + T_2)^2} \left(\frac{C_s}{C_b} + 1 + \lambda^2 + \lambda^2 \frac{C_b}{C_s} \right)}}{(C_s + \lambda^2 C_b)} \quad (5c')$ $\frac{(T_1 + T_2)^2}{T_1 T_2} > 1 + \frac{1 + (C_s/C_b) + \lambda^2 + \lambda^2 (C_b/C_s)}{(1+\lambda)^2} \quad \text{icin} \quad (7c)$ $\eta = \frac{R_e C_s}{T_1} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1}{1 - T_1/T_2} \quad (8c)$ $\tilde{J} \text{ ve } \tilde{J}' \text{ faktörlerinin verilmesinden} \quad \text{ve} \quad \text{geçerlidir.}$
Sok dairesi - karakteristik zamanları - hesaplar		
$u = k(e^{-t/T_1} - e^{-t/T_2}) \quad (1)$ $T_1 = (1/a)T_r \quad (2)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (3)$ a ve b faktörlerini şekildez den alınız $T_1 = 1/2 \left[R_e C_b + (R_d + R_e) C_s + \frac{1}{\lambda} \sqrt{[R_e C_b + (R_d + R_e) C_s]^2 - 4 R_d R_e C_s C_b} \right] \quad (4a)$ $T_2 \text{ negatifdeki de\u0111erli} \quad \text{ve}$ $k = \frac{U_0 T_1 T_2}{R_d C_b (T_1 - T_2)} \quad (12a)$	$u = k(e^{-t/T_1} - e^{-t/T_2}) \quad (1)$ $T_1 = (1/a)T_r \quad (2)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (3)$ a ve b faktörlerini şekildez den alınız $T_1 = 1/2 \left[R_e C_s + (R_d + R_e) C_b + \frac{1}{\lambda} \sqrt{[R_e C_s + (R_d + R_e) C_b]^2 - 4 R_d R_e C_s C_b} \right] \quad (4b)$ $T_2 \text{ negatifdeki de\u0111erli} \quad \text{ve}$ $k = \frac{U_0 T_1 T_2}{R_d C_b (T_1 - T_2)} \quad (12b)$	$u = k(e^{-t/T_1} - e^{-t/T_2}) \quad (1)$ $T_1 = (1/a)T_r \quad (2)$ $T_2 = (b/a)T_1 \quad (3)$ a ve b faktörlerini şekildez den alınız $\lambda = \sqrt{R_{d1} (C_s + \lambda^2 C_b) + R_{d2} (C_s + \lambda^2 C_b)^2} \quad (4c)$ $\lambda = \sqrt{R_{d1} (C_s + \lambda^2 C_b) + R_{d2} (C_s + \lambda^2 C_b)^2 - 4 R_{d1} R_{d2} C_s C_b [1 + \lambda^2 + \lambda^2 (C_b/C_s)]} \quad (4c')$ $k = \frac{U_0 T_1 T_2}{R_d C_b [1 + \lambda^2 + \lambda^2 (R_{d1}/R_{d2})] (T_1 - T_2)} \quad (12c)$

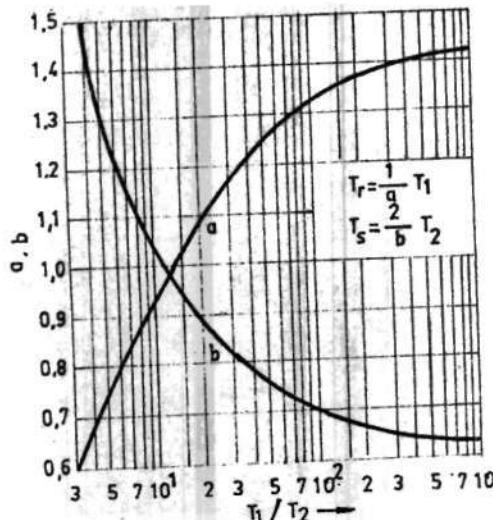

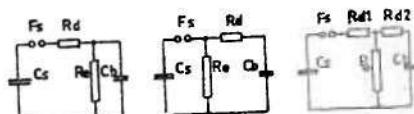Sekil : 3 — a ve b Faktörlerinin verilmiş T_1 ve T_2 zaman konstantelerine göre 2 ve 3 nolu denklemelerden çıkarılmış diyagram.



- C_s Şok kapasitesi
- C_b Yük kapasitesi
- F_s Atlama elektrodları
- R_d Söndürücü direnç
- R_e Deşarj direnci

Sekil 4 — Bir şok gerilim devresinin basitleştirilmiş şekilleri.

Şok devresi indüktivitesi hesablamalarda aşağıdaki şarta dikkat edildiği takdirde göz önüne alınmamıştır.

$$\frac{L}{R_e} \leq T_{kritik} \approx 0,1 T_s$$

Sekil 4'deki bağlantılar için R_d söndürücü ve R_e deşarj dirençleri, şok kapasitesi C_s ve C_b 'nin genel olarak belli olan değerlerinden, Tablo 1'deki denklemeler (5 ve 6 numaralı denklemeler) kullanılarak hesaplanabilirler. Bir örnek almak suretiyle aşağıda olan çizim yoluyla gösterilmelerinde R_d , C_b ve R_e , C_s için daha iyi neticeler alırız. Böylece 5' ve 6' denklemelerinde zaman sabitleri $R_d C_b$ ve $R_e C_s$, C_b / C_s sinfonksiyonları şeklinde dirler. Bu denklemelerin kullanılması suretiyle $R_d C_b$ ve $R_e C_s$, yeri normlaştırılan 1,2/50, 1,2/5 ve 1,2/200 şok dalgaları için sekil 5'den 7'ye kadar a ve b devreleri için C_b / C_s sinfonksiyonları olarak gösteriler.

terilmiştir. Sekil 5'de ayrıca karışık devre ($R_{d1} = R_{d2}$) için de eğriler verilmiştir. Yeni tasarımı halindeki VDE nizamlarına alınan eğrilerle gösterme yolu, pratik için, şok devresi elemanları hesabında basit ve yetecik derecede hassas bir yoldur. Sekil 5-7'de ayrıca verim derecesi η , C_b / C_s bağlı olarak tablo 1'rin 8. denkleminden hesaplanarak verilmiştir. Sekil 6'da a bağlantısının eğrileri gösterilmemiştir. Çünkü bu bağlantı 1,2/5'lik dalga için verim derecesinin çok düşük olmasından bu bağlantı, bu dalga için genel olarak kullanılmaz.

Şimdide kadar geçerli olan VDE kaideleri elemanların hesaplanması için

$$R_d C_b = T_s \cdot \frac{\zeta}{\eta}$$

$$R_e C_s = T_r V \cdot \eta$$

denklemelerini verirler. Bu denklemeler yeni kaidelere, $R_d C_b$ ve $R_e C_s$ eğrileri ile gösterme metodunun kullanılması sebebiyle alınmamıştır. Sadece bu hesaplamaların tam olması için 9 ve 10 numaralı denklemelerle hesaplanan ζ ve η faktörleri tablo 2'de verilmiştir.

Tablo : 2 T_s / T_r oranına bağlı ζ , η faktörleri

T_s / T_r	1,2/5	1,2/50	1,2/200
ζ	0,43	0,33	0,31
η	1,08	1,41	1,43


5' ve 6' denklemelerinde olan verim derecesi η için değerler sekil 5-7'deki eğrilerden alınır.

Buraya kadar yazılan metod verilmiş şok dalgasına göre elemanların hesaplanması mümkün kılardır. Buna karşılık şok devre elemanları üzerinden dalganın hesaplanması lâzım geldiği takdirde 1,2', 3', 11 ve 12 numaralı denklemelerin kullanılması lâzımdır.


Yaklaşık Hesap Metodu

Şimdide kadar geçerli olan VDE nizamlarında katı hesap metoduna nazaran daha avantajlı olan ikinci bir yaklaşık hesaplama metodu verilmiştir. Bu metodda devre elemanlarının teker teker şok dalgası üzerindeki tesirlerini daha iyi bir şekilde görmemiz mümkün olur. Bu metod taki eşitlikler T_s / T_r oranı küçülmesi ile hasaslaşır. 1,2/50 ve 1,2/200 şok dalgaları için sadece ufak bir hatayı hâizdirler. Yeni nizamnameye (VDE 0433) alınan ve η verim derecesi içinde eşitlikleri verilen yaklaşık formüller :

Sekil 4'deki a bağlantısı için

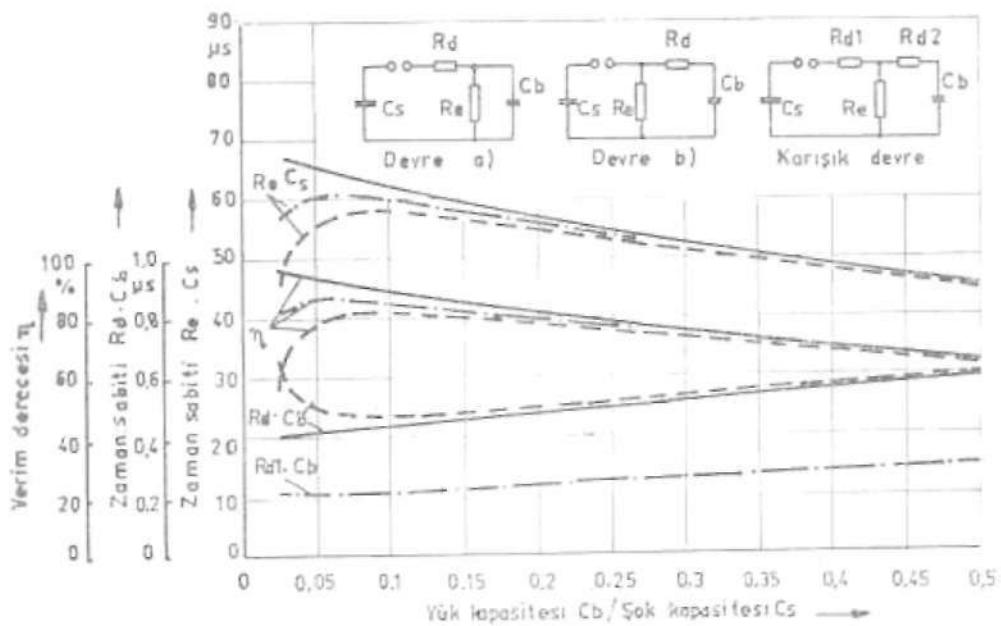

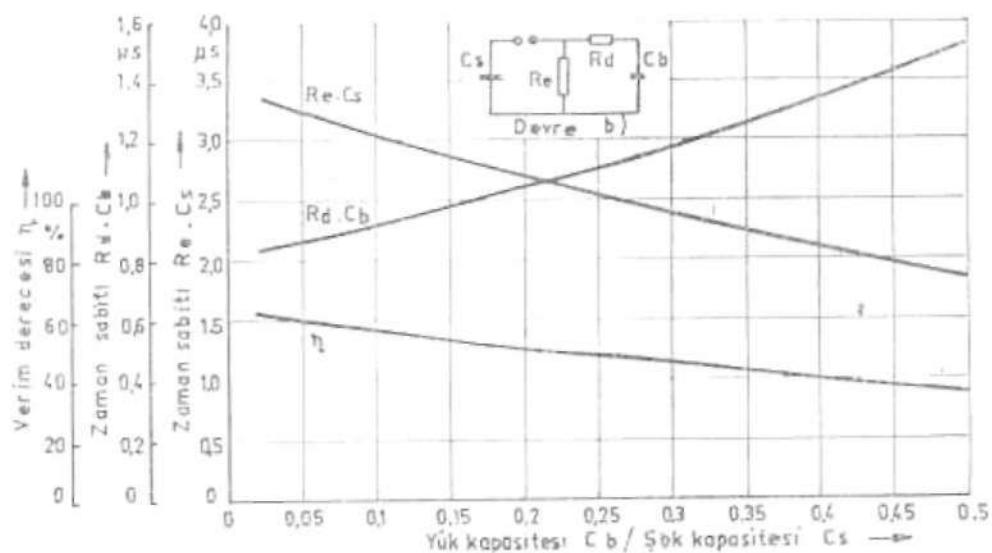Şekil : 5 — 1,2/50 Dalga için C_b/C_s bağıtlar olarak Z , R_d , C_b ve R_e
 C_s a bağlantısı, b bağlantısı $R_d_1 = R_d_2$ için karışık devre.



Şekil : 6 — 1,2/5 dalga için C_b/C_s bağıtlar olarak η , R_d , C_b ve R_e , C_s

Ön süre

$$T_s \approx \frac{2}{b} \cdot \frac{R_d \cdot R_e}{(R_d + R_e)} \cdot \frac{C_b \cdot C_s}{(C_b + C_s)} \quad (13a)$$

Arka yarı değer
süresi


$$T_r \approx \frac{1}{a} \cdot (R_d + R_e) \cdot (C_b + C_s) \quad (14a)$$

Verim derecesi

$$\eta \approx \frac{R_e \cdot C_s}{(R_d + R_e) C_b + C_s} \quad (15a)$$

Şekil 4'deki b bağlantısı için
Ön süre
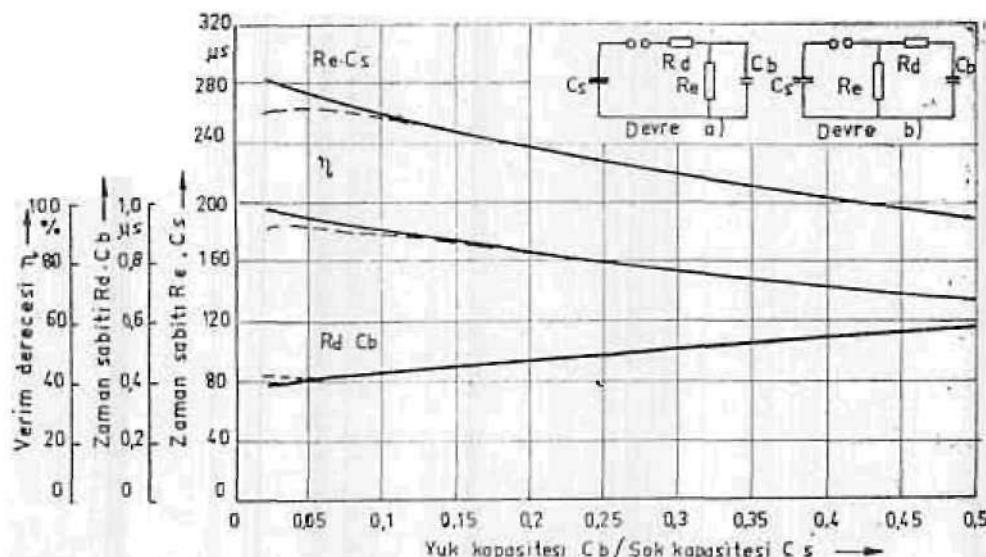
$$T_s \approx \frac{2}{b} R_d \cdot \frac{C_b \cdot C_s}{C_b + C_s}$$



Sekil : 7 — 1.2/200 dalgı için C_b / C_s bağılı olarak η , $R_d \cdot C_b$ ve $R_e \cdot C_s$ - a, bağlantı - b bağlantı.

Arka yarı değer
süresi

$$T_z \approx \frac{1}{a} \cdot R_e (C_b + C_s)$$

Verim derecesi

$$\eta \approx \frac{C_s}{(C_s + C_b)}$$

Bu formüllerdeki a, b bağlantıları için eşit olan 1/a ve 2/b faktörleri yeniden hesaplanarak tablo 3 de verilmiştir.

Tablo: 3 T_z / T_r oranına bağlı 1/a ve 2/b faktörleri

T_z / T_r	1,2/5	1,2/50	1,2/200
1/a	1,44	0,73	0,70
2/b	1,49	2,96	3,15

Sonuç:

1940'da beri yürürlükte olan VDE I*BO/XL 30 ^aMuayenerde şok gerilimi itüllnniinası ve elde edilmesine itibar Kildiden de 1/B0, 1/10 vt 1/5 dalgırdan için rult devriifl BlémtoÜBn heaablaflinnlari İçin İki metod verilmelidir. Bu nitlullar yeni VDE 0433 Teli 3/64 1,2/60, 1,3/5 ve 1,2/2Q0 drlfral&rm uygın peklide alınmıştır. Hünblanı neticeleri buradın dltigranı eğrileri olarak verilmiş Ur, Bu pratik İçin yetecek kudur hımas bir şHksde ve dalın, ktsu yoldun elemanların htisttblajmıl[ırjı verir.

Bu konu Umrindeli yauln-r

Elsner, H.: Kmeugung nonngerfrittter Spflarv
nungSütssc bel Stgaganlug^{01*} r 0 T 6 en r ho, w

Spannungen. VDE - Fachber, Bil. S (1930)
S. 159-103

Elmer, R.; Dlc Voratiflhreolinuntf von Stosajcnera tören und Ihrer Slcsvfclen ETÜ Bd, &f 103S S. 3TC-37S

Klsner, fi. ; Der Geltunc;flben.İErr der In den nenen VDE - Ls1Lstoen (Ü) dlü EnseugE; vari SfcjMTjttnmtiEfñ, u nihai loueu NfihersJfpmüln ETÜ 13d, ÖÜ 193ü S. 1305-1371

MargUrnv, W. : Dir: Bcreelmunff des Glosiskrel-
&& (Or elce gegelienc Form der Stoasapann-
unf ETZ Ed, 60 193D 3, 537-835

Targnierre, W.: Dle f0rş8Uguaf normgerethiiir
StossjflJiJuiugen bei hoher Ausnützuns der
Stoftfanltge ETZ Bd, \$O 1038 3. 1205

IEC - Pubtication (30 1032 rHI^! Voltage Töil
Tflclnlquis> i. Aitfluge VDE 1)433 Tü 3/04

Helmchan, G. ; Beflhlirunnen für dle Eras-
Eitlg und A^üweadunE; von Sloafispannungnn
Mttd Stoa.aatrlinien für Ftölawi:ekc ETZBBd.
10 IBÜI Hfft IS a, öGO-GGI

Strffü, Helmehoa : Elektrlirche Slojssfeatlkclt
2. fIML Spjdngcr Verlütf l&&

Fleolce, K : Stossflpanmjnfijen und StosHpmii-
ünjskrefle ETüf-A Bd. TO ISSB S. 380-332

VoldenbuBch, A. : Ein oligetnelnea Bereclm-
tin^viirflireii für Stossedmltungen mit
dnfl vuncluindei- imnDhanglgori EmtUiosp^
icjicerti Dlas. TH Auebea 1933

Voluenlmsch, A. : Bel (TU g 7,ur BL>ik-eLnijj von
StosHaehLltucgon intl B>d Energleapolchern
B T t A Ed. 80 1059 S. G17-622